

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称： 计算机逻辑设计基础

姓 名： 刘晨

学 院： 计算机科学与技术学院

专 业： 图灵班

学 号： 3190104666

指导教师： 董亚波

2020 年 11 月 9 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 计算机逻辑设计基础

实验类型： 综合

实验项目名称： 加法器、加减法器和 ALU 基本原理与设计

学生姓名： 刘晨

专业： 图灵 1901 学号： 3190104666

同组学生姓名： 指导老师： 董亚波

实验地点： 东 4-509 实验日期： 2020 年 11 月 9 日

## 一、实验目的和要求

掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能

掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟

掌握减法器的实现原理

掌握加减法器的设计方法

掌握 ALU 基本原理及在 CPU 中的作用

掌握 ALU 的设计方法

## 二、实验内容和原理

内容：

任务 1：原理图方式设计 4 位加减法器

任务 2：实现 4 位 ALU 及应用设计

原理：

任务 1：

1 位全加器原理：

三个输入位：数据位  $A_i$  和  $B_i$ ，低位进位输入  $C_i$

二个输出位：全加和  $S_i$ ，进位输出  $C_{i+1}$

多位串行进位加法器原理：

由一位全加器将进位串接构成

低位进位  $C_0$  为 0,  $C_i$  为高位进位输出

1 位加减法器原理:

用负数补码加法实现, 减数当作负数求补码

共用加法器

用“异或”门控制求反, 低位进位  $C_0$  为 1

多位串行进位全减器原理:

用负数补码加法实现, 减数当作负数求补码

共用加法器

用“异或”门控制求反, 低位进位  $C_0$  为 1

任务 2:

4 位 ALU 功能定义:

两个 4 位操作数  $A(3:0)$ ,  $B(3:0)$

$S(1:0)$  是 ALU 的功能选择引脚, 分别选择选择加、减、与、或操作

$S(1:0) = 00: C = A + B$

$S(1:0) = 01: C = A - B$

$S(1:0) = 10: C = A \& B$

$S(1:0) = 11: C = A | B$

ALU 计算得到进位  $C_o$  和结果  $C(3:0)$

$myAnd2b4$ 、 $myOr2b4$  分别是 4 位 2 输入与门和 4 位 2 输入或门

按键去抖动原理:

抖动原因: 按键按下或放开时, 存在机械震动

抖动时间一般在  $10 \sim 20ms$

按键去抖动方法: 延时一段时间后再监测一次, 以避开机械抖动

### 三、实验过程和数据记录

任务 1：原理图方式设计 4 位加减法器

1. 一位全加器的设计

```
21 module adder_1bit(  
22     input wire a, b, ci,  
23     output wire s, co);  
24     and m0(c1,a,b);  
25     and m1(c2,b,ci);  
26     and m2(c3,a,ci);  
27     xor m3(s1,a,b);  
28     xor m4(s,s1,ci);  
29     or  m5(co,c1,c2,c3);  
30 endmodule
```

图 1 一位全加器的设计代码

2. 一位加减法器的设计

 


图 2 一位加减法器的设计原理图

3. 四位加法器的设计

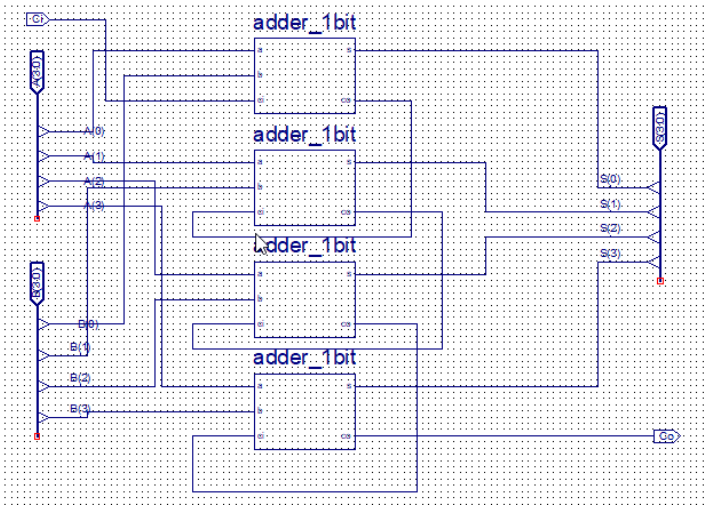


图 3 四位加法器的设计原理图

4. 四位加减法器的设计

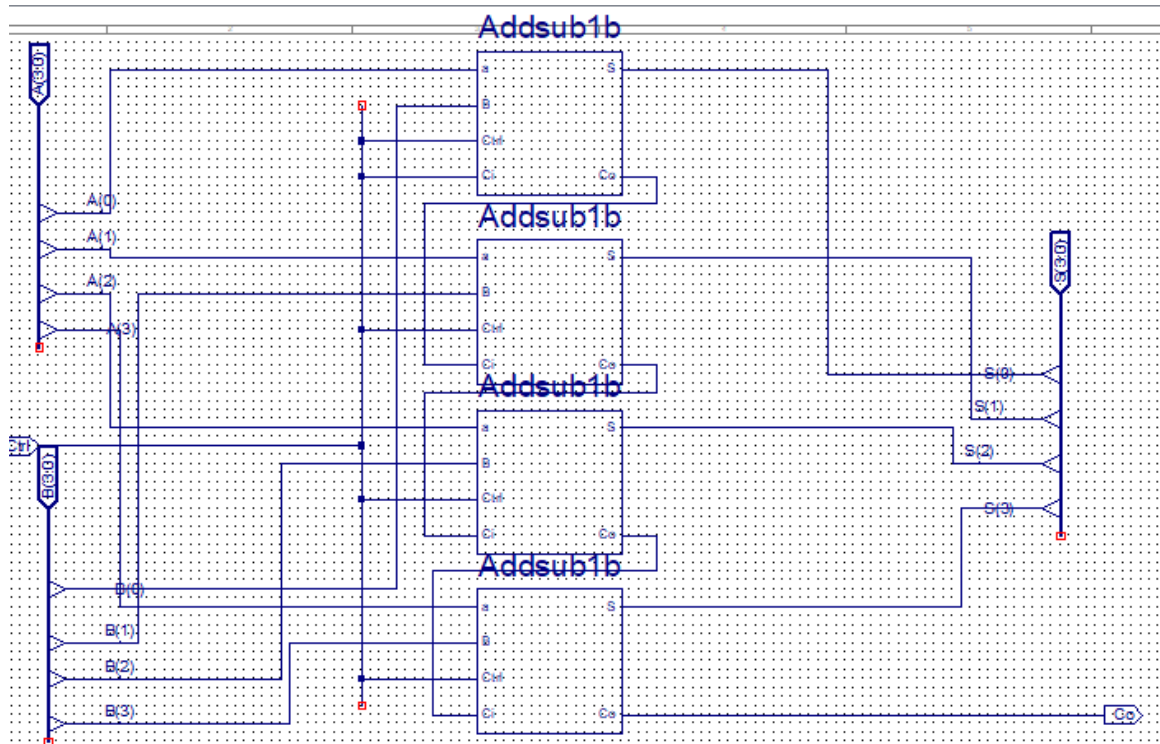


图 4 四位加减法器的设计原理图

## 任务 2：实现 4 位 ALU 及应用设计

### 1. 4 位 2 输入与门的设计

```

21  `timescale 1ns / 1ps
22
23  module myAnd2b4 (A,
24                  B,
25                  C);
26
27      input [3:0] A;
28      input [3:0] B;
29      output [3:0] C;
30
31
32      AND2  XLXI_1 (.I0(B[0]),
33                  .I1(A[0]),
34                  .O(C[0]));
35      AND2  XLXI_2 (.I0(B[1]),
36                  .I1(A[1]),
37                  .O(C[1]));
38      AND2  XLXI_3 (.I0(B[2]),
39                  .I1(A[2]),
40                  .O(C[2]));
41      AND2  XLXI_4 (.I0(B[3]),
42                  .I1(A[3]),
43                  .O(C[3]));
44  endmodule

```

图 5 4 位 2 输入与门的设计的 verliog 代码

2. 4 位 2 输入或门的设计

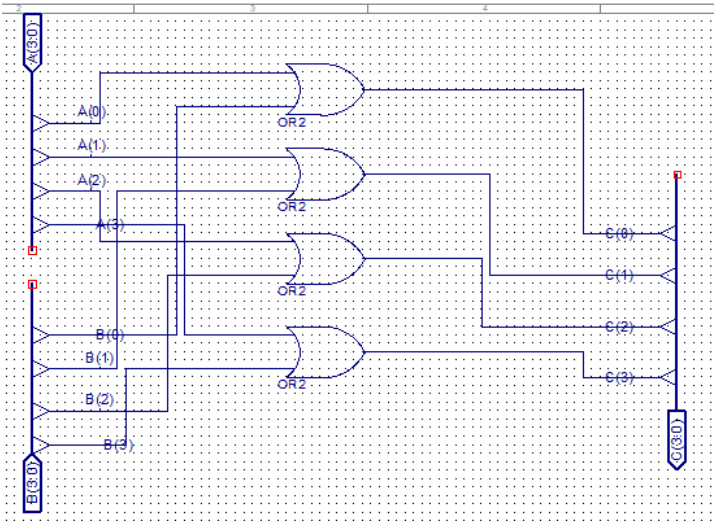


图 6 4 位 2 输入或门的逻辑原理图

3. MyALU 设计及仿真

设计:

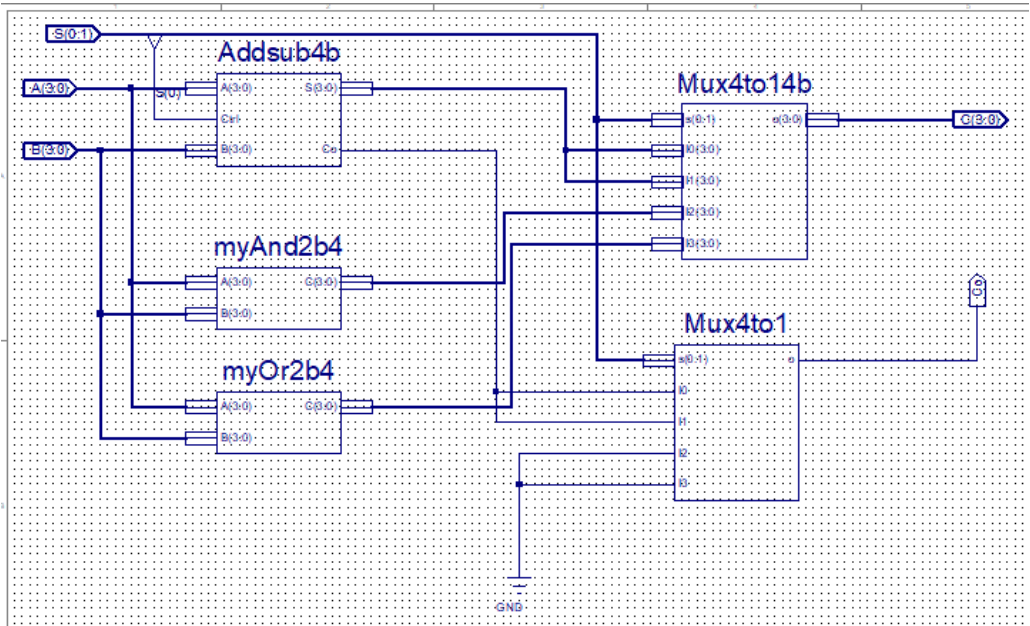


图 7 myALU 设计原理图

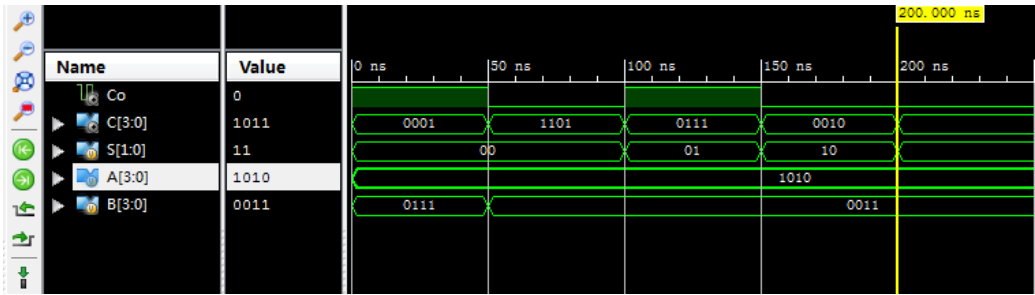


图 8 myALU 仿真结果

#### 4. 设计按键数据输入模块

```
21 module CreateNumber(  
22     input wire [3:0] btn,  
23     input wire [3:0] sw,  
24     output reg [15:0] num  
25 );  
26     wire [3:0] A,B,C,D;  
27  
28     initial num <= 16'b1010_1011_1100_1101;  
29  
30     Addsub4b a1(.A(num[3:0]),.B(4'b0001),.Ctrl(sw[0]),.S(A));  
31     Addsub4b a2(.A(num[3:0]),.B(4'b0001),.Ctrl(sw[0]),.S(B));  
32  
33     //assign C = num[11:8] + 4'd1;  
34     //assign D = num[15:12] + 4'd1;  
35  
36     always@(posedge btn[0]) num[3:0] <= A;  
37     always@(posedge btn[1]) num[7:4] <= B;  
38     //always@(posedge btn[2]) num[11:8] <= C;  
39     //always@(posedge btn[3]) num[15:12] <= D;  
40  
41 endmodule
```

图 9 CreateNumber 模块

#### 5. 设置按键去抖动

```
17 module pbdebounce(  
18     input wire clk_lms,  
19     input wire button,  
20     output reg pbreg  
21 );  
22  
23     reg [7:0] pbshift;  
24  
25     always@(posedge clk_lms) begin  
26         pbshift=pbshift<<1;  
27         pbshift[0]=button;  
28         if (pbshift==8'b0)  
29             pbreg=0;  
30         if (pbshift==8'hFF)  
31             pbreg=1;  
32     end  
33 endmodule
```

图 10 pbdebounce 模块设计代码

#### 6. 设置时钟模块

```
21 module clkdiv(  
22     input clk,  
23     input rst,  
24     output reg[31:0]clkdiv  
25 );  
26     always @ (posedge clk or posedge rst) begin  
27         if (rst) clkdiv <= 0;  
28         else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;  
29     end  
30 endmodule
```

图 11 时钟模块设计代码

## 7. DispNum 模块的设计

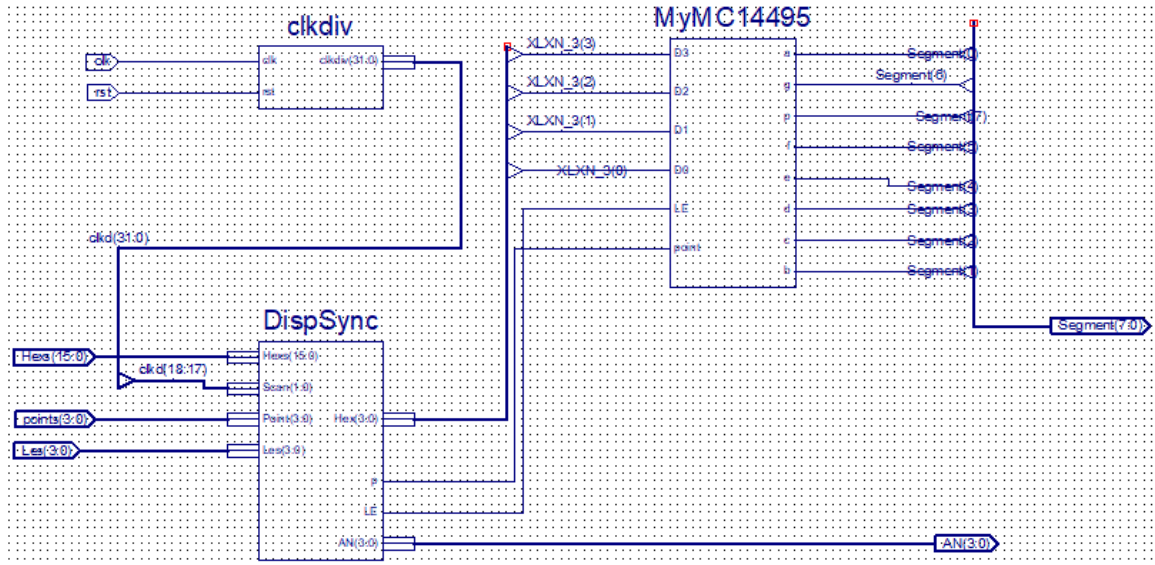


图 13 DispNum 设计原理图

## 8. Top 顶层模块的设计

```

21 module top(
22     input wire clk,
23     input wire [1:0]BTN,
24     input wire [1:0]SW1,
25     input wire [1:0]SW2,
26     output wire [3:0]AN,
27     output wire [7:0]SEGMENT,
28     output wire BTNX4
29 );
30 wire [15:0] num;
31 wire [1:0] btn_out;
32 wire [3:0] C;
33 wire Co;
34 wire [31:0] clk_div;
35 wire [15:0] disp_hexs;
36 assign disp_hexs[15:12] = num[3:0]; //A
37 assign disp_hexs[11:8] = num[7:4]; //B
38 assign disp_hexs[7:4] = {3'b000, Co};
39 assign disp_hexs[3:0] = C[3:0];
40
41 pbdebounce m0(clk_div[17], BTN [0], btn_out[0]);
42 pbdebounce m1(clk_div[17], BTN[1], btn_out[1]);
43 clkdiv m2(.clk(clk),.rst(1'b0),.clkdiv(clk_div));
44 CreateNumber m3(.btn({1'b0,1'b0,btn_out[0],btn_out[1]}),.sw({1'b0,1'b0,SW1[0],SW1[1]}),.num(num));
45 myALU m5(.A(num[3:0]),.B(num[7:4]),.S(SW2),.C(C),.Co(Co));
46 dispnum m6(.clk(clk),.Hexs(disp_hexs),.Les(4'b0),.points(4'b0),.rst(1'b0),.AN(AN),.Segment(SEGMENT));
47 assign BTNX4 = 1'b0; //Enable button inputs
48 endmodule

```

图 14 Top 顶层模块的设计代码

## 9. 引入 ucf 文件，在实验板上模拟



```

1 NET "btn[0]" LOC = W14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
2 NET "btn[0]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
3 NET "btn[1]" LOC = V14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
4 NET "btn[1]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
5
6 NET "BTN4" LOC = W16 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
7
8 NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
9
10 NET "SW1[1]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
11 NET "SW1[0]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
12 NET "SW2[1]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
13 NET "SW2[0]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
14
15 NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
16 NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
17 NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
18 NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
19 NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
20 NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
21 NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
22 NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
23
24 NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
25 NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
26 NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
27 NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

```

图 15 ucf 文件代码

实验结果如下：

如果 S0=0，那么按按钮 1，数字板上的第一个数字增大 1；

如果 S0=1，那么按按钮 1，数字板上的第一个数字减小 1；

如果 S1=0，那么按按钮 2，数字板上的第二个数字增大 1；

如果 S1=1，那么按按钮 2，数字板上的第二个数字减小 1；

S2, S3 负责控制进行的运算。

S2	S3	进行运算
0	0	+
0	1	-
1	0	&
1	1	

调节前两个数字分别为 A, B, 拨动开关 S2, S3, 结果如下:

S2	S3	结果	原因
0	0	AB15	$A+B=1010+1011=10101(15)$
0	1	AB0F	$1A-B=11010-1011=1111(F)$
1	0	AB0A	$A\&B=1010\&1011=1010(A)$
1	1	AB0B	$A B=1010 1011=1011(B)$

 


图 16 结果图 (AB)

注: 结果图从左到右, 从上到下分别是开关位于 00,01,10,11 的结果, 以下同。

调节前两个数字分别为 7, 8, 拨动开关 S2, S3, 结果如下:

S2	S3	结果	原因
0	0	780F	$7+8=0111+1000=1111(F)$
0	1	780F	$17-8=10111-1000=1111(F)$
1	0	7800	$7\&8=0111\&1000=0000(0)$

1	1	780F	$7 \mid 8 = 0111 \mid 1000 = 1111 \text{ (F)}$
---	---	------	--

 


图 17 结果图 (78)

调节前两个数字分别为 7，F，拨动开关 S2，S3，结果如下：

S2	S3	结果	原因
0	0	7F16	$7 + F = 0111 + 1111 = 10110 (16)$
0	1	7F08	$17 - F = 10111 - 1111 = 1000 (8)$
1	0	7F07	$7 \& F = 0111 \& 1111 = 0111 (7)$
1	1	7F0F	$7 \mid F = 0111 \mid 1111 = 1111 \text{ (F)}$



图 18 结果图（7F）

#### 四、实验结果分析

总体和预期实验结果内容一致。

硬件描述代码和原理图所要实现的功能一致。

仿真结果符合预期。

Verliog 代码内容实现了预期功能。

实验板上面的结果实现了预期的运算功能。

#### 五、讨论与心得

在画结构图的时候，出现了奇特的情况，之后原先应该是输出端的变成了输入端，并且查看硬件描述代码，出现了一个 `S=dummy(3:0)`。于是进行了思考，发现输出端和输入端在画线的时候并不确定，并不是原理图里面应该是输出的地方就会自动变成输出，如果发现出现了不正常的地方，应该点击来转换为输出。